


AIC HW5

110011222 陳立珩

1. With Feedback

a. Design procedure(考慮低頻時，故 $s=j\omega \rightarrow 0$)

此電路小訊號模型：

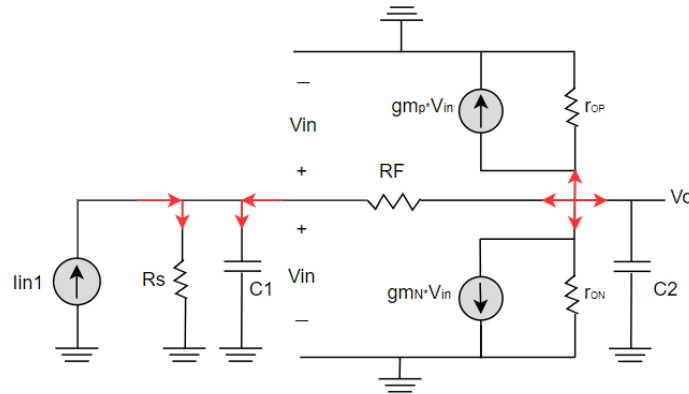

use KCL $\Rightarrow \begin{cases} I_{in1} + \frac{V_o - V_{in}}{R_F} = \frac{V_{in}}{R_S} + sC_1 V_{in} \dots\dots(1) \\ sC_2 V_o + \left(\frac{V_o}{r_{op}} + g_{m_p} \cdot V_{in}\right) + \left(\frac{V_o}{r_{on}} + g_{m_n} \cdot V_{in}\right) + \frac{V_o - V_{in}}{R_F} = 0 \dots\dots(2) \end{cases}$

$$(1) \Rightarrow V_{in} = \left(I_{in} + \frac{V_o}{R_F} \right) \cdot (R_S \parallel R_F)$$

$$(2) \Rightarrow V_{in} = V_o \cdot \frac{g_{ds_p} + g_{ds_n} + \frac{1}{R_F}}{\frac{1}{R_F} - (g_{m_p} + g_{m_n})} = A \cdot V_o \quad \left(\text{let } A = \frac{g_{ds_p} + g_{ds_n} + \frac{1}{R_F}}{\frac{1}{R_F} - (g_{m_p} + g_{m_n})} \right)$$

$$\text{By}(1)\text{and}(2) \Rightarrow V_{in} = \left(I_{in} + \frac{V_o}{R_F} \right) \cdot (R_S \parallel R_F) = A \cdot V_o$$

$$\Rightarrow V_o \cdot \left(A - \frac{1}{R_F} \cdot (R_S \parallel R_F) \right) = I_{in} \cdot (R_S \parallel R_F)$$

$$\Rightarrow \text{Closed loop gain} = \frac{V_o}{I_{in1}} = \frac{(R_S \parallel R_F)}{A - \frac{1}{R_F} \cdot (R_S \parallel R_F)} = \frac{1}{\frac{A}{(R_S \parallel R_F)} - \frac{1}{R_F}}$$

- I. 故可知，若要讓 Closed-loop gain $> 0.85k\Omega$ ， $g_{m_p} + g_{m_n}$ 要很大，i.e. W/L 要很大。
- II. 設 I_{in1} 的 DC=15uA，AC=1A (此處的 DC 電流值對於 Closed-loop gain 幾乎沒有影響)。
- III. 在還沒考慮到 V_{out} 的情況下，先嘗試 $\frac{W_n}{L_n} = \frac{25\mu m}{1\mu m}$ (m=8)。

$$\frac{W_p}{L_p} = \frac{25\mu m}{1\mu m} \quad (m=8)。$$

$$I_{in1} = 15 \text{ uA}。$$

第 1 次測試:

Design parameter:

Wn/Ln	Wp /Lp	Iin1
25um/1um(m = 8)	25 um/1um (m = 8)	15 uA

Result:

```
subckt
element 0:mn 0:mp
model 0:n_18.1 0:p_18.1
region Saturation Saturation
id 1.1126m -1.1091m
ibs -1.699e-19 1.050e-19
ibd -8.3747f 8.4636f
vgs 573.7692m -926.2308m
vds 570.2446m -929.7554m
vbs 0. 0.
vth 384.4045m -494.5657m
vdsat 180.9766m -378.7121m
vod 189.3647m -431.6651m
beta 62.4060m 13.2716m
gam_eff 507.4462m 557.0846m
gm 10.1301m 4.5416m
gds 134.5952u 46.3238u
gmb 2.0069m 1.4486m
cdtot 272.8803f 220.8009f
cgtot 1.3760p 1.3057p
cstot 1.5460p 1.5310p
cbtot 746.5564f 714.3895f
cgs 1.2024p 1.1575p
cgd 71.5261f 72.3291f
```

```
v(vout1)/iivx = -919.0224
input resistance at iivx = 79.3898
output resistance at v(vout1) = 68.5729
```

```
dcgain_in_db= 59.2665
bw= 354.5972x
```

```
vout1 = 570.2446m
```

觀察與微調:

可以觀察到 Closed-loop gain 已經達到要求，然而 bw 和 Vout 沒有達到，根據下方(e)推導的 pole 公式可以知道，如果加大($gm_p + gm_n$)的值就可以增加 pole 的大小，bw 因此變大，由於 bw 還與標準差很多所以我打算直接條小 L 值以達到更大的放大效果。

$$\text{取 } \frac{W_n}{L_n} = \frac{25\mu\text{m}}{0.2\mu\text{m}} (m=8), \frac{W_p}{L_p} = \frac{25\mu\text{m}}{0.2\mu\text{m}} (m=8)。$$

第 2 次測試:

Design parameter:

Wn/Ln	Wp /Lp	Iin1
25um/0.2um(m = 8)	25 um/0.2um (m = 8)	15 uA

Result:

```
subckt
element 0:mn 0:mp
model 0:n_18.1 0:p_18.1
region Saturation Saturation
id 5.7100m -5.7082m
ibs -8.721e-19 5.404e-19
ibd -9.6632f 7.6640f
vgs 659.8335m -840.1665m
vds 658.0302m -841.9698m
vbs 0. 0.
vth 501.7690m -520.5216m
vdsat 171.8318m -331.3581m
vod 158.0645m -319.6449m
beta 353.8547m 98.5872m
gam_eff 507.4476m 557.0842m
gm 51.1851m 27.2428m
gds 2.1461m 1.1936m
gmb 7.7670m 8.5746m
cdtot 266.7925f 222.6196f
cgtot 388.2392f 390.1743f
cstot 544.6052f 541.5520f
cbtot 486.9150f 433.7577f
cgs 283.2633f 296.7484f
cgd 72.4185f 71.4828f
```

```
v(vout1)/iivx = -945.9153
input resistance at iivx = 53.0242
output resistance at v(vout1) = 12.4682
```

```
dcgain_in_db= 59.5170
bw= 903.0787x
```

```
vout1 = 658.0302m
```

觀察與微調:

觀察到確實因為 $(gm_p + gm_n)$ 的上升，導致 bw 的上升，且已經達到標準，接這就是要調整 Vout 值，由於 Vout 值是由 Vx 值減去一個 $I_x R_F$ ，所以如果要使 Vout 值大一些，要減少 I_x 值，根據 KCL， $I_x + I_{d,p} = I_{d,n}$ ，因此需要盡量讓 $I_{d,p}$ 與 $I_{d,n}$ 接近。由於目前 $I_{d,n}$ 大於 $I_{d,p}$ ，因此我打算降低 $I_{d,n}$ 值，也就是降低 $\frac{W_n}{L_n}$ 。

$$\text{取 } \frac{W_n}{L_n} = \frac{25\mu\text{m}}{0.6\mu\text{m}} (m=8), \frac{W_p}{L_p} = \frac{25\mu\text{m}}{0.2\mu\text{m}} (m=8)。$$

第 3 次測試:

Design parameter:

Wn/Ln	Wp /Lp	Iin1
25um/0.6um(m = 8)	25 um/0.2um (m = 8)	15 uA

Result:

```
subckt
element 0:mn 0:mp
model 0:n_18.1 0:p_18.1
region Saturation Saturation
id 4.2282m -4.2275m
ibs -6.458e-19 4.002e-19
ibd -10.4813f 7.1572f
vgs 714.4320m -785.5680m
vds 713.7206m -786.2794m
vbs 0. 0.
vth 422.8397m -520.6358m
vdsat 258.1640m -288.3674m
vod 291.5923m -264.9322m
beta 106.5621m 99.7415m
gam_eff 507.4471m 557.0843m
gm 25.4048m 24.7224m
gds 467.9648u 961.6245u
gmb 4.8243m 7.6711m
cdtot 265.0946f 224.6166f
cgtot 859.1366f 390.1297f
cstot 1.0219p 541.3678f
cbtot 602.0831f 435.8875f
cgs 726.3374f 296.5884f
cgd 72.2230f 71.4735f
```

```
v(vout1)/iivx = -951.9717
input resistance at iivx = 47.0865
output resistance at v(vout1) = 19.7721
```

```
dcgain_in_db= 59.5725
bw= 772.6968x
```

```
vout1 = 713.7206m
```

觀察與微調:

發現 Vout 確實升高了，於是繼續讓 $I_{d,n}$ 變小。

$$\text{取 } \frac{W_n}{L_n} = \frac{25\mu\text{m}}{0.6\mu\text{m}} (m=5), \frac{W_p}{L_p} = \frac{25\mu\text{m}}{0.2\mu\text{m}} (m=8)。$$

第 4 次測試:

Design parameter:

Wn/Ln	Wp /Lp	I _{in1}
25um/0.6um(m = 5)	25 um/0.2um (m = 8)	15 uA

Result:

```
subckt
element 0:mn 0:mp
model 0:n_18.1 0:p_18.1
region Saturation Saturation
id 3.2911m -3.2912m
ibs -5.027e-19 3.116e-19
ibd -6.9076f 6.8034f
vgs 752.5483m -747.4517m
vds 752.5992m -747.4008m
vbs 0. 0.
vth 422.4102m -520.7158m
vdsat 284.4746m -257.4331m
vod 330.1381m -226.7359m
beta 66.5147m 100.5575m
gam_eff 507.4474m 557.0844m
gm 17.5094m 22.5647m
gds 333.8657u 796.8901u
gmb 3.3083m 6.9288m
cdtot 164.6323f 226.0683f
cgtot 536.8273f 389.8980f
cstot 638.6637f 540.9291f
cbtot 374.5783f 437.4308f
cgs 454.3960f 296.2187f
cgd 45.1506f 71.4660f
```

```
v(vout1)/iivx = -947.3005
input resistance at iivx = 51.6661
output resistance at v(vout1) = 24.7371
```

```
dcgain_in_db= 59.5298
bw= 813.8176x
```

```
+0:vdd = 1.5000 0:vout1 = 752.5992m 0:vx = 752.5483m
```

觀察與微調:


達題目要求 $bw > 650\text{MHz}$, $|\text{Closed-loop gain}| > 0.85\text{k}\Omega$,
Output common voltage $> 0.75\text{V}$ 。

b.

**** small-signal transfer characteristics

```
v(vout1)/iivx = -947.3005
input resistance at iivx = 51.6661
output resistance at v(vout1) = 24.7371
```

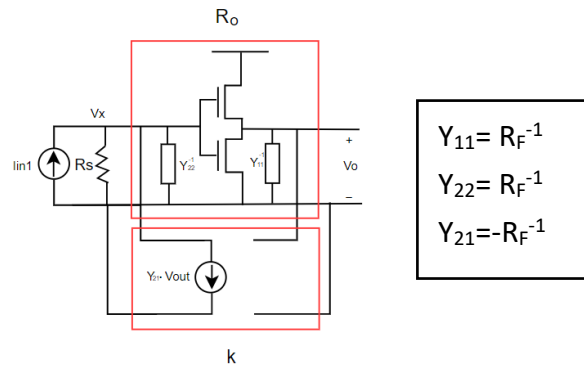c. **Hand calculation** (考慮低頻時，故 $s=j\omega \rightarrow 0$)



$$R_{in,open} = R_F \parallel R_S \parallel \frac{1}{sC_1} = 50k \parallel 1k = 980.39216(\Omega)$$

$$R_{out,open} = R_F \parallel r_{ON} \parallel r_{OP} \parallel \frac{1}{sC_2} = 50k \parallel 3.127437k \parallel 1.2803964k = 476.018497(\Omega)$$

$$V_o = -V_x \cdot (g_{mN} + g_{mP}) \cdot (R_F \parallel r_{ON} \parallel r_{OP} \parallel \frac{1}{sC_2})$$

$$= -I_{in1} \cdot (R_F \parallel R_S \parallel \frac{1}{sC_1}) \cdot (g_{mN} + g_{mP}) \cdot (R_F \parallel r_{ON} \parallel r_{OP} \parallel \frac{1}{sC_2})$$

$$\begin{aligned} \text{Open-loop gain } R_o &= \frac{V_o}{I_{in1}} = -(R_F \parallel R_S \parallel \frac{1}{sC_1}) \cdot (g_{mN} + g_{mP}) \cdot (R_F \parallel r_{ON} \parallel r_{OP} \parallel \frac{1}{sC_2}) \\ &\cong -(R_F \parallel R_S) \cdot (g_{mN} + g_{mP}) \cdot (R_F \parallel r_{ON} \parallel r_{OP}) \\ &= -(980.39216) \cdot (0.01751 + 0.02256) \cdot 476.018497 \\ &= -18438.68(\Omega) \end{aligned}$$

$$\text{將 } i_F = -i_{RF} = -\frac{V_{out}}{R_F} \text{ 代入 } K = \frac{i_F}{V_{out}} \Rightarrow K = Y_{21} = -\frac{1}{R_F} = -0.001(\frac{1}{\Omega})$$

$$(1 + kR_o) = (1 + (-0.001) \cdot (-18438.68)) = 19.43868$$

$$R_{in,Closed} = \frac{R_{in,open}}{1 + kR_o} = \frac{980.39216}{19.43868} = 56.21939(\Omega)$$

$$R_{out,Closed} = \frac{R_{out,open}}{1 + kR_o} = \frac{476.018497}{19.43868} = 26.91241(\Omega)$$

$$\text{Closed loop gain } \frac{V_{out}}{I_{in1}} = \frac{R_o}{1 + kR_o} = \frac{-18438.68}{19.43868} = -1057.344(\Omega)$$

	Calculate	Hspice	Error
$R_{in,Closed}(\Omega)$	56.21939	51.8785	7.72%
$R_{out,Closed}(\Omega)$	26.91241	25.1933	6.38%
Closed-loop gain(Ω)	-1057.344	-947.3084	10.4%

計算上有些許誤差，由於此三個數值都是由 Open-loop gain 推算得到，所以有可能在 Open-loop gain 上就有誤差存在，推測可能是沒有考慮到寄生電容和在推導的時候假設 $s=j\omega \rightarrow 0$ ，省略公式其中一部分導致。

d.

***** pole/zero analysis

***** ac analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****


dcgain_in_db= 59.5298

bw= 813.8176x


input = 0:iivx output = v(vout1)

poles (rad/sec)		poles (hertz)	
real	imag	real	imag
-1.86792g	3.46165g	-297.289x	550.939x
-1.86792g	-3.46165g	-297.289x	-550.939x

zeros (rad/sec)		zeros (hertz)	
real	imag	real	imag
320.190g	0.	50.9599g	0.

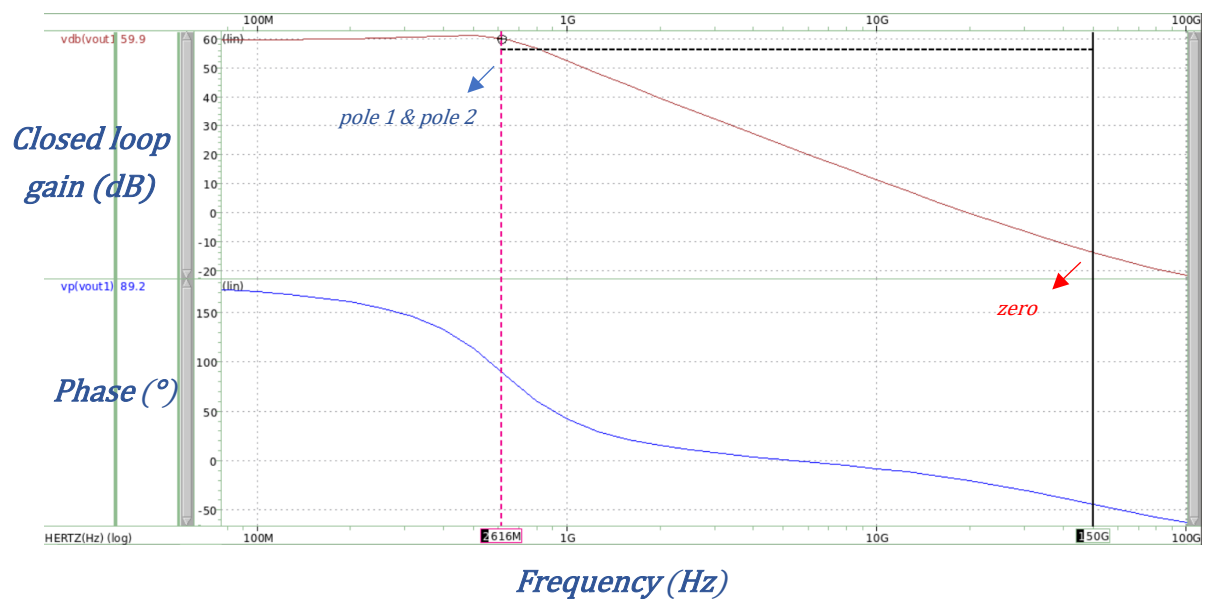

e.

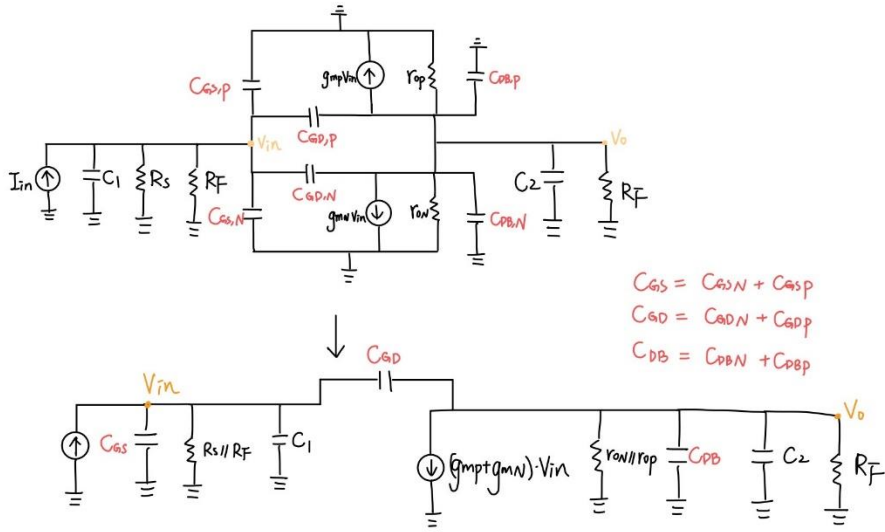

$$\begin{aligned} C_{GS} &= C_{GSN} + C_{GSP} \\ C_{GD} &= C_{GDN} + C_{GDP} \\ C_{DB} &= C_{DBN} + C_{DBP} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{V_o - V_{in}}{\frac{1}{sC_{GD}}} &= \frac{V_{in}}{\frac{1}{sC_{GS}}} + \frac{V_{in}}{\frac{1}{sC_1}} + \frac{V_{in}}{R_S // R_F} - I_{in} \quad \dots \dots (1) \\ \frac{V_o - V_{in}}{\frac{1}{sC_{GD}}} + (g_{mN} + g_{mP}) V_{in} + \frac{V_o}{(r_{oN} // r_{op})} + \frac{V_o}{\frac{1}{sC_{DB}}} + \frac{V_o}{\frac{1}{sC_2}} + \frac{V_o}{R_F} &= 0 \quad \dots \dots (2) \end{aligned} \right.$$

$$(1) \Rightarrow sC_{GD} V_o - sC_{GD} V_{in} = V_{in} (sC_{GS} + sC_1 + \frac{1}{R_S // R_F}) - I_{in}$$

$$\Rightarrow sC_{GD} V_o + I_{in} = V_{in} (sC_{GD} + sC_{GS} + sC_1 + \frac{1}{R_S // R_F})$$

$$(2) \Rightarrow sC_{GD} V_o - sC_{GD} V_{in} + (g_{mN} + g_{mP}) V_{in} + V_o (\frac{1}{r_{oN} // r_{op}} + sC_{DB} + sC_2 + \frac{1}{R_F})$$

$$\Rightarrow V_o (sC_{GD} + \frac{1}{r_{oN} // r_{op}} + sC_{DB} + sC_2 + \frac{1}{R_F}) = V_{in} (sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mP}))$$

$$\Rightarrow V_{in} = \frac{V_o (sC_{GD} + \frac{1}{r_{oN} // r_{op}} + sC_{DB} + sC_2 + \frac{1}{R_F})}{(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mP}))}$$

(2) 代入 (1)

$$sC_{GD} V_o + I_{in} = \frac{V_o (sC_{GD} + \frac{1}{r_{oN} // r_{op}} + sC_{DB} + sC_2 + \frac{1}{R_F})}{(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mP}))} (sC_{GD} + sC_{GS} + sC_1 + \frac{1}{R_S // R_F})$$

$$\Rightarrow I_{in} = \left[\frac{(sC_{GD} + \frac{1}{r_{oN} // r_{op}} + sC_{DB} + sC_2 + \frac{1}{R_F})}{(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mP}))} (sC_{GD} + sC_{GS} + sC_1 + \frac{1}{R_S // R_F}) - sC_{GD} \right] V_o$$

• open loop gain R_o

$$R_o = \frac{V_o}{I_{in}} = \left[\frac{(sC_{GD} + \frac{1}{R_1 \parallel r_{op}} + sC_{DB} + sC_2 + \frac{1}{R_F})}{sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})} \cdot (sC_{GD} + sC_{GS} + sC_1 + \frac{1}{R_2 \parallel R_F}) - sC_{GD} \right]^{-1}$$

$$= \left[\frac{(\frac{1}{R_1} + sC_A)(\frac{1}{R_2} + sC_B)}{sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})} - sC_{GD} \right]^{-1}$$

$$= \left[\frac{1}{(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})) \cdot (R_1 \parallel \frac{1}{sC_A})(R_2 \parallel \frac{1}{sC_B})} - sC_{GD} \right]^{-1}$$

$$= \frac{(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})) \cdot (R_1 \parallel \frac{1}{sC_A}) \cdot (R_2 \parallel \frac{1}{sC_B})}{1 - sC_{GD} [(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})) \cdot (R_1 \parallel \frac{1}{sC_A})(R_2 \parallel \frac{1}{sC_B})]}$$

$$= \frac{(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})) \cdot \frac{R_1 R_2}{(R_1 sC_A + 1)(R_2 sC_B + 1)}}{1 - sC_{GD} [(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})) \cdot (R_1 \parallel \frac{1}{sC_A})(R_2 \parallel \frac{1}{sC_B})]}$$

$$= \frac{(sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})) \cdot R_1 R_2}{(R_1 sC_A + 1)(R_2 sC_B + 1) - sC_{GD} (sC_{GD} - (g_{mN} + g_{mp})) \cdot R_1 R_2}$$

$$= \frac{sC_{GD} \cdot R_1 R_2 - (g_{mN} + g_{mp}) \cdot R_1 R_2}{R_1 R_2 \cdot C_A C_B s^2 + 1 + s(R_1 C_A + R_2 C_B) - s^2 C_{GD}^2 R_1 R_2 + sC_{GD} (g_{mN} + g_{mp}) \cdot R_1 R_2}$$

$$= \frac{sC_{GD} R_1 R_2 - (g_{mN} + g_{mp}) \cdot R_1 R_2}{s^2 (R_1 R_2 C_A C_B - C_{GD}^2 \cdot R_1 R_2) + s(R_1 C_A + R_2 C_B + C_{GD} (g_{mN} + g_{mp}) \cdot R_1 R_2) + 1}$$

$$= \frac{ds + e}{as^2 + bs + 1}$$

• close loop gain $\frac{V_{out}}{I_{in}} \Big|_{closed}$

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} \Big|_{closed} = \frac{R_o}{1 + k R_o} = \frac{\frac{ds+e}{as^2+bs+1}}{1 + k \cdot \frac{ds+e}{as^2+bs+1}} = \frac{ds+e}{(as^2+bs+1) + kds + ke} = \frac{ds+e}{as^2 + (b+kd)s + (1+ke)}$$

$C_{GS,N}$	$C_{GS,P}$	$C_{GD,N}$	$C_{GD,P}$	$C_{DB,N}$	$C_{DB,P}$
4.54E-13(F)	2.96E-13(F)	4.52E-14(F)	7.14E-14(F)	1.2E-13(F)	1.54E-13(F)

C_{GS}	C_{GD}	C_{DB}	r_{ON}	r_{OP}	$r_{ON} r_{OP}$
7.5E-13(F)	1.17E-13(F)	2.74E-13(F)	2995.216 Ω	1254.878 Ω	884.364 Ω

R_S	R_F	$R_S R_F$	R_1	R_2
50 k Ω	1 k Ω	980.39216 Ω	469.3170 Ω	980.3921 Ω

C_A	C_B	g_{mN}	g_{mP}
1.39E-12(F)	1.87E-12(F)	0.017509(Ω^{-1})	0.022564(Ω^{-1})

a	b	d	e	k
1.19E-18	4.63E-9	5.37E-8	-18438.68421	-0.001

Zero: $ds+e=0 \Rightarrow W_Z = \frac{-e}{d} = 3.4364 \cdot 10^{11} \text{ (rad/sec)} = 54.691965852 \text{ (GHz)}$

$|W_{\text{Zero,calculate}}| = 54.691965852 \text{ (GHz)}$

$|W_{\text{Zero,hspice}}| = 50.9599 \text{ (GHz)}$

$W_{\text{Zero,error}} = \left| \frac{W_{\text{Zero,hspice}} - W_{\text{Zero,calculate}}}{W_{\text{Zero,calculate}}} \right| * 100\% = 6.82\%$

Poles: $as^2+(b+kd)s+(1+ke) = 0 \Rightarrow W_{\text{Pole}} = \frac{-(b+kd) \pm \sqrt{(b+kd)^2 - 4a(1+ke)}}{2a}$

$$= -1.93 \cdot 10^9 \pm 3.56 \cdot 10^9 j \text{ (rad/sec)}$$

$$= -3.066397 \cdot 10^8 \pm 5.659045 \cdot 10^8 j \text{ (Hz)}$$

$W_{\text{Pole1}} = -306.6397 + 565.9045 j \text{ (MHz)}$

$W_{\text{Pole2}} = -306.6397 - 565.9045 j \text{ (MHz)}$

$|W_{\text{Pole,calculate}}| = \sqrt{(3.066397 \cdot 10^8)^2 + (5.659045 \cdot 10^8)^2}$

$$= 643.642650 \text{ (MHz)}$$

$|W_{\text{Pole,hspice}}| = \sqrt{(2.97289 \cdot 10^8)^2 + (5.50939 \cdot 10^8)^2}$

$$= 626.030775 \text{ (MHz)}$$

$W_{\text{Pole,error}} = \left| \frac{W_{\text{Pole,hspice}} - W_{\text{Pole,calculate}}}{W_{\text{Pole,calculate}}} \right| * 100\% = 2.77\%$

Comparison	Pole	Zero
Hspice	626.030775 (MHz)	50.9599 (GHz)
Calculate	643.642650 (MHz)	54.691965852 (GHz)
Error	2.74%	6.82%

誤差不大，推測造成誤差原因為電路中的寄生電容，且因為此式子較為複雜，故在計算時，各值的四捨五入也會導致最終計算上的結果有些許誤差。

```
**** voltage sources
subckt
element 0:vdd
volts 1.5000
current -3.2912m
power 4.9368m
```

$$FoM = \frac{\text{total current (uA)}}{\text{transimpedance gain(k}\Omega\text{)} \times -3\text{dB bandwidth(MHz)}} = \frac{3291.2}{0.9473005 \times 813.8176} = 4.26913$$

可以發現我的電流值太大了造成 FoM 值很大，於是我打算先將電流壓下來，且從上述計算可知，current 主要來自於 VDD 的電流，i.e. current source 影響很小。而若要讓 current ↓，需要將 W/L 或 m 值往下調。可以注意到雖然(gmN+gmp)值會因為電流下降而降低，然而根據 HW1 得知 $r_o = \frac{1}{\lambda \times I_d} \propto \frac{L}{I_d}$ ，rON 和 rOP 值都會上升，所以 Closed-loop gain 不一定會下降，至於觀察 Pole 公式可以發現 (gmN+gmp)和 rON 和 rOP 值的上升都會導致 bw 的下降，所以電流不能取得太小，由於 ro 值不能太大所以我打算取小的 L 調整 W 和 m 的值控制電流。

以下經過幾次測試之後得到的 FoM 值:

Iin1 (uA)	Wn/Ln (m)	Wp/Lp (m)	current(uA)	bw(MHz)	gain(kΩ)	Fom
10	45u/0.6u (1)	14u/0.2u (5)	1152.9	691.029	0.90186	1.849943177
10	15u/0.2u (1)	10u/0.2u (5)	812.2059	660.682	0.86809	1.416154268
10	32.7u/0.5u (1)	11u/0.2u (5)	911.2784	650.637	0.88416	1.584096631
10	13u/0.18u (1)	8u/0.18u (5)	833.3595	664.201	0.85915	1.460372526
10	3.3u/0.18u (1)	7.2u/0.18u (5)	797.0091	650.991	0.85455	1.432681212

可以觀察到降低電流對於 FoM 的降低有很大的幫助，但同時 bw 也會降低不少，而 Closed-loop gain 雖然也會降低，但如上述推測變化幅度不會像 bw 一樣那麼大，因此可以總結 Current 和 bw、Closed-loop gain 之間存在 Trade-off。

註:上傳的 sp 檔為還未優化過後之參數，有註解優化過的參數。

2. Without Feedback


a.

+0:vdd = 1.5000 0:vout2 = 840.1937m 0:vy = 750.0000m			
<div> <div> subckt element 0:mn 0:mp model 0:n_18.1 0:p_18.1 region Saturation Saturation id 3.2743m -3.2743m ibs -5.001e-19 3.100e-19 ibd -7.7116f 6.0060f vgs 750.0000m -750.0000m vds 840.1937m -659.8063m vbs 0. 0. vth 421.4369m -520.9026m vdsat 283.4052m -259.3596m vod 328.5631m -229.0974m beta 66.5238m 100.4986m gam_eff 507.4474m 557.0844m gm 17.5232m 22.2178m gds 303.6420u 895.4672u gmb 3.3039m 6.8303m cdtot 162.0940f 229.7144f cgtot 536.7187f 390.0009f cstot 638.5642f 540.9655f cbtot 372.3196f 440.9588f cgs 454.1642f 296.3367f cgd 45.0566f 71.5206f </div> <div> dcgain_in_db= 124.3855 bw= 547.1992k </div> </div>			

b.

v(vout2)/iivy	=	-1.6571x
input resistance at iivy	=	50.0000k
output resistance at v(vout2)	=	834.2275

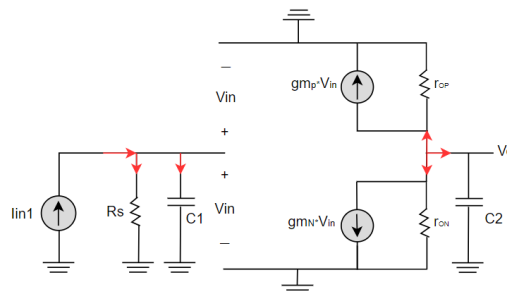c. Hand calculation (考慮低頻時，故 $s=j\omega \rightarrow 0$)



$$\text{use KCL} \Rightarrow \begin{cases} I_{in1} = \frac{V_{in}}{R_S} + sC_1 V_{in} \dots\dots(1) \\ sC_2 V_o + \left(\frac{V_o}{r_{op}} + g_{m_p} \cdot V_{in} \right) + \left(\frac{V_o}{r_{on}} + g_{m_n} \cdot V_{in} \right) = 0 \dots\dots(2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow V_{in} = I_{in} \cdot R_S$$

$$(2) \Rightarrow V_{in} = V_o \cdot -\left(\frac{g_{ds_p} + g_{ds_n}}{(g_{m_p} + g_{m_n})} \right)$$

$$\text{By}(1)\text{and}(2) \Rightarrow R_o = \frac{V_o}{I_{in1}} = -R_S \cdot (g_{m_n} + g_{m_p}) \cdot (r_{on} \parallel r_{op})$$

$$Z_{out} = r_{on} \parallel r_{op} \parallel \frac{1}{sC_2} = 3.293352k \parallel 1.1167355k = 833.9524(\Omega)$$

$$R_o = \frac{V_o}{I_{in1}} = -R_S \cdot (g_{m_n} + g_{m_p}) \cdot (r_{on} \parallel r_{op})$$

$$= - (50000) \cdot (0.0175232 + 0.0222178) \cdot 833.9524$$

$$= - 1657105.12 \, (\Omega)$$

	Calculate	Hspice	Error
$Z_{out}(\Omega)$	833.9524	834.2275	0.03%
Trans Impe. gain(Ω)	- 1657105.12	-1657100	0.0003%

誤差很小，可能來自計算時四捨五入造成計算上誤差，公式基本上正確。


d.

***** pole/zero analysis

input = 0:iivy output = v(vout2)

poles (rad/sec)		poles (hertz)	
real	imag	real	imag
-3.44481x	0.	-548.258k	0.
-2.60935g	0.	-415.291x	0.

zeros (rad/sec)		zeros (hertz)	
real	imag	real	imag
325.944g	0.	51.8756g	0.

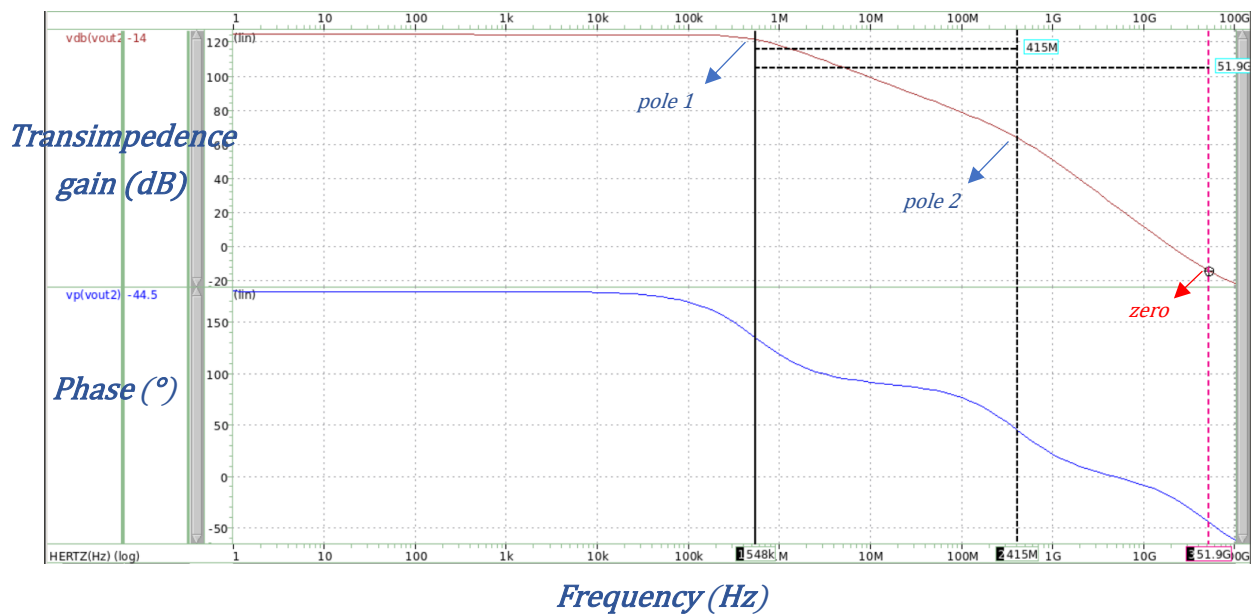

e.

Transfer Function 與第一題推導的公式很像，唯將 R_F 刪除，其餘都相同，就不再推導一次。

$$R_0 = \frac{V_o}{I_{in1}} = \frac{sC_{GD}R_1R_2 - (g_{mn} + g_{mp})R_1R_2}{s^2(R_1R_2C_AC_B - C_{GD}^2R_1R_2) + s(R_1C_A + R_2C_B + C_{GD}(g_{mn} + g_{mp})R_1R_2) + 1} = \frac{sd-e}{s^2a+sb+1}$$

其中 $C_A = C_{GD} + C_{DB} + C_2$, $C_B = C_{GD} + C_{GS} + C_1$, $R_1 = r_{ON} || r_{OP}$, $R_2 = R_S$

$C_{GS,N}$	$C_{GS,P}$	$C_{GD,N}$	$C_{GD,P}$	$C_{DB,N}$	$C_{DB,P}$
4.54E-13(F)	2.96E-13(F)	4.51E-14(F)	7.15E-14(F)	1.1E-13(F)	1.6E-13(F)

C_{GS}	C_{GD}	C_{DB}	r_{ON}	r_{OP}	$r_{ON} r_{OP}$
7.51E-13(F)	1.16E-13(F)	2.75E-13(F)	3293.3520 Ω	1116.735 Ω	833.9524 Ω

C_A	C_B	R_1	R_2	g_{mN}	g_{mP}
1.39E-12(F)	1.87E-12(F)	833.9524 Ω	50 k Ω	0.0175232(Ω^{-1})	0.0222178(Ω^{-1})

a	b	d	e
1.08E-16	2.88E-7	4.86099E-6	-1657105.124

Zero: $ds-e=0 \Rightarrow W_Z = \frac{e}{d} = 3.4089856 \cdot 10^{11} \text{ (rad/sec)} = 54.2557 \text{ (GHz)}$

$W_{Zero,calculate} = 54.2557 \text{ (GHz)}$

$W_{Zero,hspice} = 54.8258 \text{ (GHz)}$

$W_{Zero,error} = \left| \frac{W_{Zero,hspice} - W_{Zero,calculate}}{W_{Zero,calculate}} \right| * 100\% = 1.05\%$

Poles: $as^2+bs+1=0 \Rightarrow W_{Pole} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4a}}{2a}$

$= -1.334525 \cdot 10^9 \pm 1.3310447 \cdot 10^9 \text{ (rad/sec)}$

$= -2.1239628 \cdot 10^8 \pm 2.1184235 \cdot 10^8 \text{ (Hz)}$

$W_{Pole1,calculate} = -553.928 \text{ (KHz)}$ $W_{Pole1,hspice} = -548.258 \text{ (kHz)}$

$W_{Pole2,calculate} = -424.238 \text{ (MHz)}$ $W_{Pole2,hspice} = -415.291 \text{ (MHz)}$

$W_{Pole,error} = \left| \frac{W_{Pole,hspice} - W_{Pole,calculate}}{W_{Pole,calculate}} \right| * 100\% = 1.10\% \text{ (Pole1)}$

$= 2.06\% \text{ (Pole2)}$

Comparison	Pole1	Pole2	Zero
Hspice	-548.258 (kHz)	-415.291 (MHz)	54.8258 (GHz)
Calculate	-553.928 (kHz)	-424.238 (MHz)	54.2557 (GHz)
Error	1.02%	2.1%	1.05%

誤差不大，推測造成誤差原因為電路中的寄生電容，且因為此式子較為複雜，故在計算時，各值的四捨五入也會導致最終計算上的結果有些許誤差。

3. Discussion

a.

I. 可以發現有 Feedback 的電路 Band-width 大很多，假設不考慮 Loading R_F ，

如果有一個 Feedforward 放大器的 Transfer function 為 $A(s) = \frac{A_0}{1+s/\omega_0}$ ，可

以推導出 Closed-loop $\frac{Y}{X}(s) = \frac{\frac{A_0}{1+s/\omega_0}}{1+\beta\frac{A_0}{1+s/\omega_0}} = \frac{A_0}{1+\beta A_0+s/\omega_0} = \frac{\frac{A_0}{1+\beta A_0}}{1+\frac{s}{\omega_0(1+\beta A_0)}}$ ，也就是

加了 feedback 的系統可以使得 -3dB band-width 增加 $1+\beta A_0$ 倍。

II. 然而觀察上述公式可以發現 Closed-loop gain 會下降許多，如果 A_0 很大的話，Closed-loop gain 會只剩下 $\frac{1}{\beta}$ 。

III. 如果從 Output Impedance 的觀點來看，因此題型形式為 V-I 的 Feedback 的系統，所以 Output Impedance 大幅下降了，此題可以推出

$$Z_{out,with\ fb.} = \frac{(Z_{out,without\ fb.}) \parallel R_F}{1+kA}, \text{ 其中 } k = -R_F^{-1}, A = \text{Open-loop gain}。$$

IV. 如果從 input impedance 的觀點來看，因此題型形式為 V-I 的 feedback 的系統，所以 input impedance 大幅下降了，此題可以推出

$$Z_{in,with\ fb.} = \frac{(Z_{in,without\ fb.}) \parallel R_F}{1+kA}, \text{ 其中 } k = -R_F^{-1}, A = \text{Open-loop gain}。$$

In summary, Negative Feedback system offers the following benefits:

a. **Desensitize the gain:**

According to the formula, if the Open-loop gain is very large, the Closed-loop gain will approach $\frac{1}{\beta}$.

b. **Reduce effect of noise:**

The feedback network itself may contain resistors or transistors, degrading the overall noise performance.

c. **Control the input and output impedance:**

As the derivation of the formula, the input and output impedances are related to $1+\beta A$. Depending on the type of feedback system, we can determine whether it amplifies or attenuates. If it's a voltage-current (V-I) feedback system like in this case, we can get smaller input and output impedances.

d. **Extend bandwidth of the amplifier:**

As stated in I.

However, if a Negative Feedback system is used, the advantages mentioned above are traded off with gain, as described in statement II.

b.

table. 1(還未優化過後的數據)

Fig. 1			
Working item	Specification	Simulation	Calculation
Vdd (V)	1.5		
C1, C2 (F)	1p		
transimpedance DC gain ($k\Omega$)	> 0.85	0.947	1.057
bandwidth (MHz)	> 650	813.8176	
Closed-loop poles/zeros (rad/s)		$W_{Pole} = -1.86 \cdot 10^9 \pm 3.46 \cdot 10^9 j$ $W_{zero} = 3.20190 \cdot 10^{11}$	$W_{Pole} = -1.93 \cdot 10^9 \pm 3.56 \cdot 10^9 j$ $W_{zero} = 3.4364 \cdot 10^{11}$
Closed-loop input impedance (Ω)		51.8785	56.2194
Closed-loop output impedance (Ω)		25.1933	26.9124
Input common mode current (uA)		15	
Output common mode voltage (V)	0.75 ($\pm 1\%$)	0.752599	
M1 (W/L), m		25um/0.6um (m = 5)	
M2 (W/L), m		25 um/0.2um (m = 8)	
FoM ($\mu A/(k\Omega \times MHz)$)		4.26913	

table. 2(還未優化過後的數據)

Fig. 2			
Working item	Specification	Simulation	Calculation
Vdd (V)	1.5		
C3, C4 (F)	1p		
transimpedance DC gain (k Ω)	-	1657.1	1657.105
bandwidth (MHz)	-	0.5471992	
Closed-loop poles/zeros (rad/s)		W _{Pole1} = -344.481M W _{Pole2} = -2.60935G W _{zero} = 325.944G	W _{Pole1} = -348.043M W _{Pole2} = -2.66557G W _{zero} = 340.898G
Closed-loop input impedance (Ω)		50k	
Closed-loop output impedance (Ω)		834.2275	833.9524
Input common mode current (uA)	same as lin1	15	
Output common mode voltage (V)	-	0.8401937	
M3 (W/L), m	same as M1	25um/0.6um (m = 5)	
M4 (W/L), m	same as M2	25 um/0.2um (m = 8)	

註:上傳的 sp 檔為還未優化過後的參數。